## 25 GND OUTPUT 4 OUTPUT 3 ENABLE 2 INPUT 4 INPUT 3 ■ dND GND Vss • #8 #9 #11 #3 #4 #6 GND Vs. INPUT 1 QND ? OUTPUT 2 INPUT 2 ENABLE 1 OUTPUT 1 подключаем ножку Vs микросхемы к плюсу источника питания (6-9 В) Питание моторов 6-9B